



Departamento de Informática

Bacharelado em Ciência da Computação

CI1212 Arquitetura de Computadores

Construindo o Processador

MIPS Monociclo e RISC-V

PE01-2020
Prof. Eduardo Todt
Versão 202007221631



Construindo o MIPS Monociclo

Objetivos

Construir MIPS com instruções básicas:

lógico-aritméticas

controle

memória

Conhecer o RISC-V

MIPS clássico assembly

MIPS assembly language

Category	Instruction	Example	Meaning	Comments
Arithmetic	add	add \$s1,\$s2,\$s3	$\$s1 = \$s2 + \$s3$	Three operands; data in registers
	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	$\$s1 = \$s2 - \$s3$	Three operands; data in registers
Data transfer	load word	lw \$s1,100(\$s2)	$\$s1 = \text{Memory}[\$s2 + 100]$	Data from memory to register
	store word	sw \$s1,100(\$s2)	$\text{Memory}[\$s2 + 100] = \$s1$	Data from register to memory
Logical	and	and \$s1,\$s2,\$s3	$\$s1 = \$s2 \& \$s3$	Three reg. operands; bit-by-bit AND
	or	or \$s1,\$s2,\$s3	$\$s1 = \$s2 \mid \$s3$	Three reg. operands; bit-by-bit OR
	nor	nor \$s1,\$s2,\$s3	$\$s1 = \sim (\$s2 \mid \$s3)$	Three reg. operands; bit-by-bit NOR
	and immediate	andi \$s1,\$s2,100	$\$s1 = \$s2 \& 100$	Bit-by-bit AND reg with constant
	or immediate	ori \$s1,\$s2,100	$\$s1 = \$s2 \mid 100$	Bit-by-bit OR reg with constant
	shift left logical	sll \$s1,\$s2,10	$\$s1 = \$s2 \ll 10$	Shift left by constant
	shift right logical	srl \$s1,\$s2,10	$\$s1 = \$s2 \gg 10$	Shift right by constant
Conditional branch	branch on equal	beq \$s1,\$s2,L	if ($\$s1 == \$s2$) go to L	Equal test and branch
	branch on not equal	bne \$s1,\$s2,L	if ($\$s1 \neq \$s2$) go to L	Not equal test and branch
	set on less than	slt \$s1,\$s2,\$s3	if ($\$s2 < \$s3$) $\$s1 = 1$; else $\$s1 = 0$	Compare less than; used with beq, bne
	set on less than immediate	slt \$s1,\$s2,100	if ($\$s2 < 100$) $\$s1 = 1$; else $\$s1 = 0$	Compare less than immediate; used with beq, bne
Unconditional jump	jump	j L	go to L	Jump to target address

MIPS clássico codificação instruções

R-type	op	rs	rt	rd	shamt	funct
--------	----	----	----	----	-------	-------

Arithmetic instruction format

I-type	op	rs	rt	address/immediate
--------	----	----	----	-------------------


Transfer, branch, immediate.

J-type	op	target address
--------	----	----------------


Jump instruction

Field size	6 bits	5bits	5bits	5bits	5bits	6 bits
------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

Visão geral da CPU

 

Multiplexadores

 


- Fios não devem ser simplesmente juntados (a menos que sejam open-collector ou tri-state)

Elementos combinacionais


- AND-gate

– $Y = A \& B$

 


- Multiplexer

■ $Y = S ? I1 : I0$

 


- Adder

■ $Y = A + B$


 


- Arithmetic/Logic Unit

■ $Y = F(A, B)$

 


Elementos sequenciais

  


Circuitos sequenciais

Lógica combinacional transforma dados durante ciclos de clock

 
- Entre bordas de clock
- Entradas dos elementos sequenciais, saídas aos elementos sequenciais
- Maior atraso determina período de clock




Revisando o fetch

 

Instruções tipo R

 


a. Registers

 


b. ALU

Instruções load/store

 


a. Data memory unit

 


b. Sign-extension unit


Instruções de desvio

 

Datapath R e Load/Store

 

Datapath R, lw/sw, beq

 


Controle da ULA

ULA utilizada para

Load/Store: F = add

Branch: F = subtract


R-type: F depende do opcode

 

ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR


Controle da ULA

 Considere 2-bit **ALUOp** derivado do opcode
 Outra lógica combinacional determina
 controle da ULA




Instruction opcode	ALUOp	Instruction operation	Funct field	Desired ALU action	ALU control input
LW	00	load word	XXXXXX	add	0010
SW	00	store word	XXXXXX	add	0010
Branch equal	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	add	100000	add	0010
R-type	10	subtract	100010	subtract	0110
R-type	10	AND	100100	and	0000
R-type	10	OR	100101	or	0001
R-type	10	set on less than	101010	set on less than	0111


MIPS clássico Datapath com controle

 

 MIPS clássico Datapath com controle e Jump



Unidade de controle

 

Instruction	RegDst	ALUSrc	Memto-Reg	Reg Write	Mem Read	Mem Write	Branch	ALUOp1	ALUOp0
R-format	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
sw	X	1	X	0	0	1	0	0	0
beq	X	0	X	0	0	0	1	0	1

Questões de desempenho

Maior caminho de atraso define período clock

Caminho crítico: load


Memória instruções → registradores → ULA
→ memória dados → registradores

Não é possível período variável conforme
instrução

Viola princípio “Fazer caso comum rápido”


MIPS clássico

Tempo para R type

 


MIPS clássico

Tempo para beq

 


MIPS clássico

Tempo para sw

 

MIPS clássico

Tempo para lw

 


MIPS → RISC-V

Computer Architecture: A Quantitative Approach 1ª ed. em 1990 autores criaram o processador MIPS, com ISA proprietário.

Em 2010 ISA tornou-se aberto, com o RISC-V

- Formato de instruções flexível com instruções de 32 e de 64 bits, palavras de 32, 64 e 128 bits, redução do uso de multiplexadores, FPU IEEE 754

Datapath com controle

 



RISC-V

Unidade de controle

Name (Bit position)	31:25	24:20	19:15	14:12	11:7	6:0
(a) R-type	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
(b) I-type	immediate[11:0]		rs1	funct3	rd	opcode
(c) S-type	immed[11:5]	rs2	rs1	funct3	immed[4:0]	opcode
(d) SB-type	immed[12,10:5]	rs2	rs1	funct3	immed[4:1,11]	opcode


ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract

Instruction opcode	ALUOp	operation	Funct7 field	Funct3 field	Desired ALU action	ALU control input
ld	00	load doubleword	XXXXXXX	XXX	add	0010
sd	00	store doubleword	XXXXXXX	XXX	add	0010
beq	01	branch if equal	XXXXXXX	XXX	subtract	0110
R-type	10	add	0000000	000	add	0010
R-type	10	sub	0100000	000	subtract	0110
R-type	10	and	0000000	111	AND	0000
R-type	10	or	0000000	110	OR	0001

  

Instrução R


ex: `add $1,$2,$3`

 

RISC-V

Instrução Load



ex: `ld $1, 16($2)`

 

RISC-V

Instrução Beq

ex: beq \$1,\$2, 0x0100

  

Créditos

Figuras de Patterson&Hennessy 2018, 2004 – Morgan Kaufmann



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International

CI1212

Arquitetura de Computadores



Prof. Eduardo Todt

todt@inf.ufpr.br

Período Especial 2020 01

