



Departamento de Informática

Bacharelado em Ciência da Computação

CI1212 Arquitetura de Computadores

**Construindo o Processador
MIPS Multiciclo**

Controle

PE-2020
Prof. Eduardo Todt
Versão 202007221921




MIPS Multiciclo

Objetivos

Entender esquema de controle para o MIPS multiciclo

 Lembre que dividimos a execução em partes, em até 5 ciclos de clock





Partes da execução

1 Instruction fetch

2 Instruction decode and register fetch


3 Execution, memory address computation, or branch completion or jump

4 Memory access (lw/sw), R-type instruction completion


5 Memory read completion step (lw)

Controle

 A cada um dos 3 a 5 ciclos devem ser ativados os sinais de controle necessários para realizar a operação desejada



Controle: Máquina de Moore

 





Vamos ver cada caso

add \$1, \$2, \$3

add

  1. Fetch



único ciclo em
que escreve no IR
Já o PC pode
ser escrito
de novo em
um desvio



$IR \leftarrow Memory[PC];$
 $PC \leftarrow PC + 4;$

add



2. Decode and operand fetch

  

A <= Reg[IR[25:21]];
B <= Reg[IR[20:16]];
ALUOut <= PC +
(sign-extend (IR[15:0]) << 2);

add

4. Instruction completion

  


Reg[IR[15:11]] <= ALUOut;

Opa, vc entendeu mesmo?

Por que o ciclo 2 se chama “Decodificação e busca de operandos”?


Por que “Decodificação”?

 

Opa, vc entendeu mesmo?

ALU utilizada nos 3 primeiros ciclos.


Para que em cada um deles?

 

Opa, vc entendeu mesmo?

Algumas vezes usamos valor direto da saída da ALU, em outras do ALUOUT.

Por que em cada caso?

 

Opa, vc entendeu mesmo?

Conhece esta obra?

Qual autor?

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/191811>







beq \$1, \$2, 0x16

beq



2. Decode and operand fetch

  

A <= Reg[IR[25:21]];
B <= Reg[IR[20:16]];
ALUOut <= PC +
(sign-extend (IR[15:0]) << 2);

beq

3. Branch

  

if (A == B) PC <= ALUOut;



Legal que o endereço de desvio já estava aqui



sw \$1, 0x10(\$2)

SW



1. Fetch

  

IR <= Memory[PC];
PC <= PC + 4;

SW



2. Decode and operand fetch

  

$A \leftarrow \text{Reg}[\text{IR}[25:21]];$
 $B \leftarrow \text{Reg}[\text{IR}[20:16]];$
 $\text{ALUOut} \leftarrow \text{PC} +$
 $(\text{sign-extend}(\text{IR}[15:0]) \ll 2);$

SW



3. Memory address computation

  

**ALUOut <= A +
sign-extend (IR[15:0]);**

SW

4. Memory access

  



Memory [ALUOut] <= B;



lw \$1, 0x10(\$2)

lw



1. Fetch

  

IR <= Memory[PC];
PC <= PC + 4;

lw



2. Decode and operand fetch

  

$A \leftarrow \text{Reg}[\text{IR}[25:21]];$
 $B \leftarrow \text{Reg}[\text{IR}[20:16]];$
 $\text{ALUOut} \leftarrow \text{PC} +$
 $(\text{sign-extend}(\text{IR}[15:0]) \ll 2);$

lw



3. Memory address computation

  

**ALUOut <= A +
sign-extend (IR[15:0]);**

lw



4. Memory access

  

MDR <= Memory [ALUOut];

lw

5. Memory read completion

  

Reg[IR[20:16]] <= MDR;

Créditos

Figuras de Patterson&Hennessy 2018, 2004 – Morgan Kaufmann



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International

CI1212

Arquitetura de Computadores



Prof. Eduardo Todt

todt@inf.ufpr.br

Período Especial 2020

